
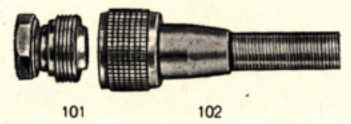


Schaller


Zubehör

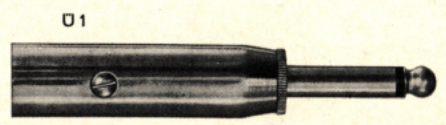


101 Schraubnippel groß
102 Schraubkupplung groß



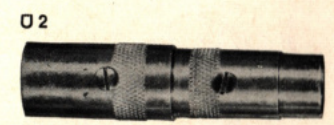
U1 Mikrofonübertrager. Der Übertrager dient zum Anschluß eines 200 Ω-Mikrofonies an einen hochohmigen Verstärker-Eingang. Eingang 200 Ω. Diodenbuchse. Ausgang 50 kΩ am Klinkenstecker. Übersetzung $\bar{u} = 1 : 15$



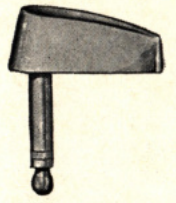
U2 Alle technischen Werte wie U1, jedoch Diodenstecker u. Diodenkupplung.




105 Klinken-Winkelstecker

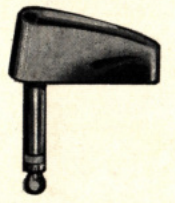

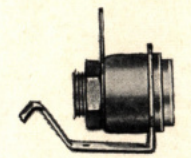
105 M Klinkenwinkelstecker, Metallausführung



106 Einbau-Kupplung für Klinken-Stecker

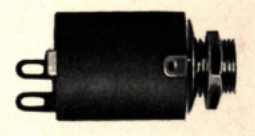

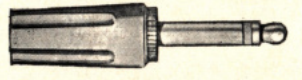
106 J Einbau-Kupplung für Klinken-Stecker




107 gerader Klinken-Stecker



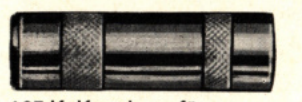
107 M gerader Klinkenstecker, Metallausführung




107 K Kupplung für Klinkenstecker

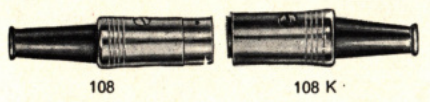

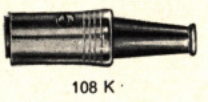
108 gerader Dioden-Stecker, Metallausführung



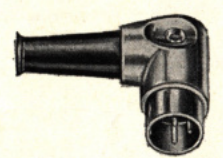108 K Kupplung für Dioden-Stecker Metallausführung



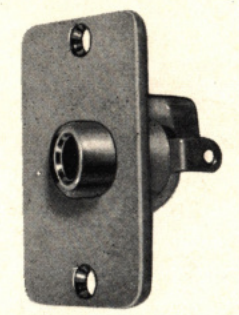111 Winkel-Diodenstecker, Metallausführung



106 A Anschlußplatte für Klinkenbuchsen

Kabel und Leitungen Meterware

0/26 Blitzlichtkabel, zum Verschalten von Tonabnehmern, 2 mm \varnothing , 1 Seele abgeschirmt, Kunststoffaußenmantel		0/26
0/27 Tonabnehmerkabel, 1 Seele + Abschirmung, Gummi, 4 mm \varnothing		0/27
0/28 Mikrofonkabel, 2 Seelen + Abschirmung, Kunststoff, 5,5 mm \varnothing , rund.		0/28
0/29 Mikrofonkabel, 2 Seelen + Abschirmung, Kunststoff, 2x3 mm, flach.		0/29
0/30 Lautsprecherkabel, 2x0,75 mm ² , Kunststoff, Nyfaz.		0/30
0/31 Netzkabel, Kunststoff, 6 mm \varnothing , 3x1 mm ²		0/31

Schaller

electronic


Kabel und Zubehör 1972




Nur ein geprüftes Kabel ermöglicht Ihnen ein einwandfreies Arbeiten mit Ihren elektronischen Anlagen

Schaller


Kabelgarnituren

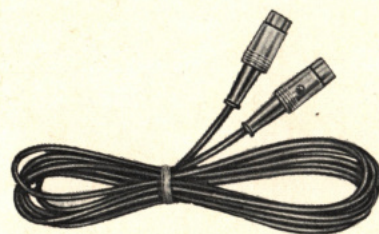

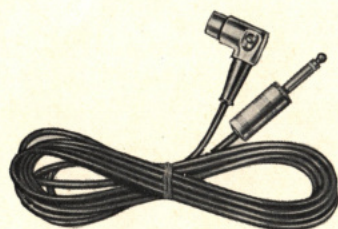
0/1 zwei gerade Diodenstecker, Metallausführung



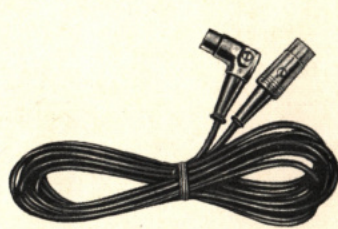0/3 Diodenwinkelstecker und Klinkenstecker, Metallausführung




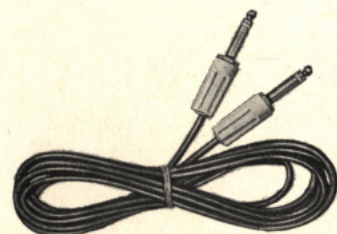0/4 Diodenwinkelstecker u. gerader Diodenstecker, Metallausführung




0/5 zwei gerade Klinkenstecker mit Plastikschutzkappe

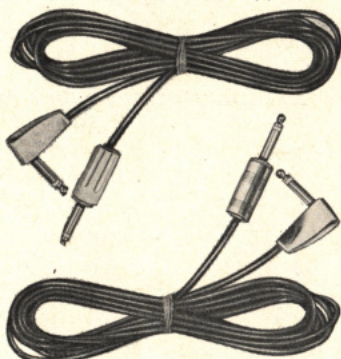0/6 Klinkenwinkelstecker u. gerader Klinkenstecker mit Plastikschutzkappe




0/10 Klinkenwinkelstecker, gerader Klinkenstecker, Metallausführung

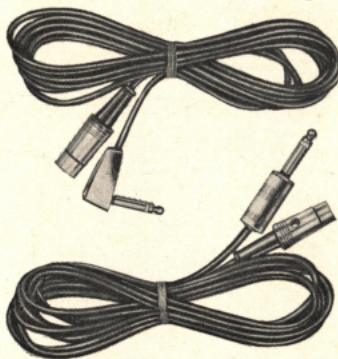0/7 gerader Diodenstecker und Klinkenwinkelstecker, Metallausführung




0/11 gerader Klinkenstecker und gerader Diodenstecker, Metallausführung

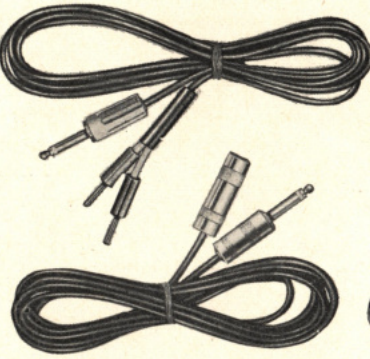0/8 gerader Klinkenstecker und Bananenstecker mit Plastikschutzkappe




0/15 Verlängerungskabel: gerader Klinkenstecker, Klinkenkupplung, Metallausführung

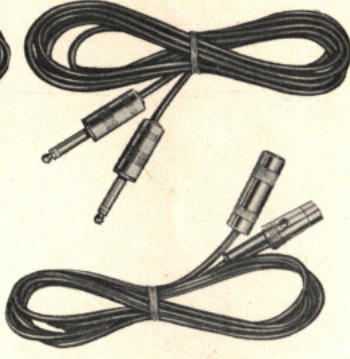0/9 zwei gerade Klinkenstecker, Metallausführung




0/16 Verlängerungskabel: gerade Diodenkupplung und Klinkenkupplung, Metallausführung

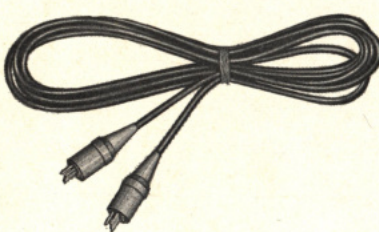
0/17 Lautsprecherkabel mit 2 Lautsprechersteckern



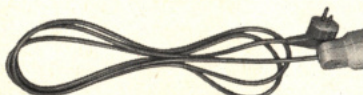
0/21 Netz-Verlängerungskabel, 3x1 mm², 3 m



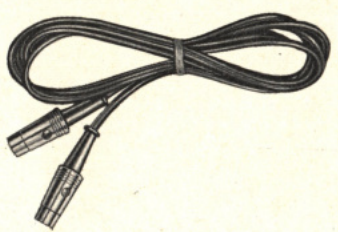
0/18 Echo-Verbindungskabel, universell verwendbar



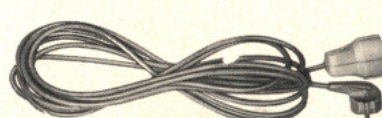
0/22 Netz-Verlängerungskabel, 3x1 mm², 6 m



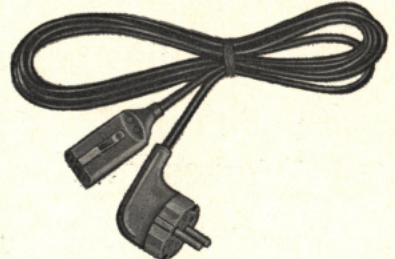
0/19 Netzkabel mit eingeschweißten Steckern



0/20 Lautsprecherkabel

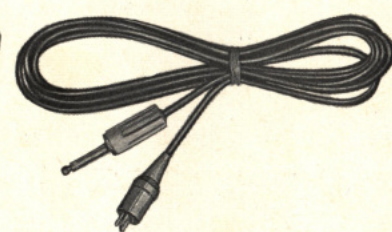


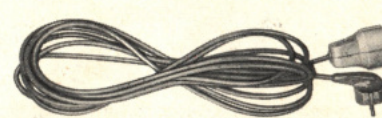0/23 Netz-Verlängerungskabel, 3x1 mm², 10 m




Schaller


Kabelgarnituren und Adapter

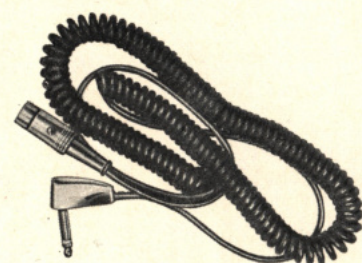

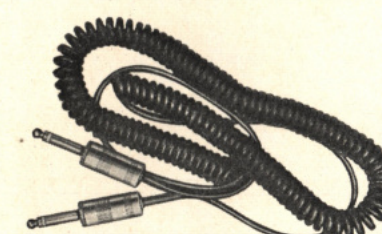
0/7 SP Klinkenwinkelstecker und gerader Diodenstecker, Metallausführung



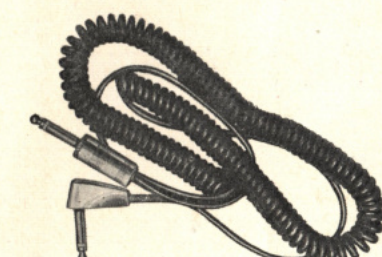
0/9 SP zwei gerade Klinkenstecker, Metallausführung



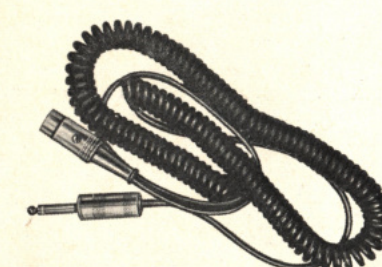0/10 SP Klinkenwinkelstecker, gerader Klinkenstecker, Metallausführung



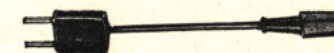0/11 SP gerader Klinkenstecker und gerader Diodenstecker, Metallausführung




0/12 Adapter: Flachstecker und Diodenkupplung, ca. 15 cm Kabellänge



0/13 Adapter: gerader Klinkenstecker und Diodenkupplung, Metallausführung

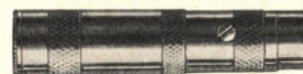
0/13a Adapter: Diodenstecker und Klinkenkupplung



0/13b 2 x Klinkenkupplung zur Verlängerung von Kabeln




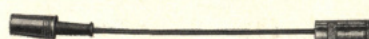0/13c 2 x Diodenkupplung zur Verlängerung von Kabeln.




0/14 Adapter: gerader Diodenstecker und Klinkenkupplung, Metallausführung, ca. 15 cm Kabellänge

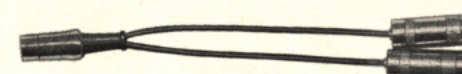
0/14a Adapter: gerader Diodenstecker, 2x Klinkenkupplungen, Metallausführung, 2x ca. 15 cm Kabellänge



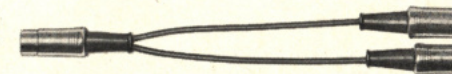
0/14b Adapter: gerader Diodenstecker, 2x Diodenkupplung, Metallausführung, 2x ca. 15 cm Kabellänge



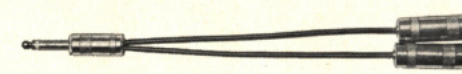0/14c Adapter: gerader Klinkenstecker, 2x Klinkenkupplung, Metallausführung, 2x ca. 15 cm Kabellänge



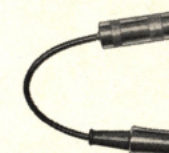0/14d Adapter: Diodenkupplung + Klinkenkupplung, Metallausführung



Jedes in unserem Hause gefertigte Kabel ist elektrisch und mechanisch geprüft: **1 Jahr Garantie**

bandecho.de

bandecho.de | Tim Frodermann