

# Leistungs-Endstufe

# LVE 045

Ab Geräte-Nr. 380-10001

#### **Technische Daten**

40 W Sinus an 4 Ohm Ausgangsleistung:

 $\leq 0.77 \text{ V} = 0 \text{ dB}$ Aussteuerspannung:

Eingangswiderstand: ≥ 5 KOhm

4 . . . 16 Ohm Ausgangsanpassung:

(4 Ohm für 40 W)

12,7 V an 4 Ohm (40 W) Ausgangsspannung:

60 Hz . . . 16000 Hz - 1,5 dB Frequenzbereich:

30~Hz . . . 20000~Hz - 3~dB

bei 62,5 Hz  $\leq 1,0^{0/6}$ Klirrfaktor: bei 1000 Hz  $\leq 0.3^{0/6}$ (P 0 = 40 W)

bei 15000 Hz  $\leq 0.5^{\circ}/_{\circ}$ 

≥ 86 dB Störspannungsabstand:

Transistorbestückung: 2 x BC 117 B, 1 x BC 141 c

1 x BC 107 B, 1 x 40 361 1 x 40 362, 4 x 2 N 5037

Gleichrichter und Dioden: 1 x B 40 C 5000/3300 Si

4 x 1 N 3754

Netzanschlußspannung: 110/130/220/240 V

Wechselspannung 50/60 Hz

Leistungsaufnahme: max. 90 VA

Sicherungen für: Netz 220 . . . 240 V = 0.8 A/T

> Netz 110 . . . 130 V = 1.6 A/TEndstufengleichrichter = 2 A/TKollektrostrom

Signallampen: 1 x Rafi Lg. Nr. 2602 L, 1 (rot) 220 V

Abmessungen: Breite = 260 mm

> Höhe = 140 mmTiefe = 160 mm

3,9 kg Gewicht:

#### 1. ALLGEMEINES

Das Aus- und Einlöten von Transistoren darf nur mittels Niedervolt-Lötkolben oder bei vom Netz abgetrennten Gerät vorgenommen werden. Lötkolben mit schlechter Isolierung gefährden jeden Transistor.

1.1 Durchgangsprüfungen an der Emitter-Basisstrecke von Transistoren sollen nur mit einem Ohm-Meter vorgenommen werden, bei dem die Batteriespannung nicht höher als 1,5 V ist.

1.2 Um das Risiko einer erneuten Zerstörung von Transistoren klein zu halten, ist vor dem Auswechseln derselben der ursächliche Fehler zu ermitteln. Im Anschluß an eine Reparatur ist es empfehlenswert, die Netzspannung des Gerätes über einen Regeltrafo langsam zu erhöhen und dabei den Ruhestrom der entsprechenden Schaltungseinheit zu überwachen.

1.3 Die Endtransistoren T 406 . . . T 409 sind unmittelbar auf dem Kühlkörper befestigt. Um eine einwandfreie Wärmeableitung zu gewährleisten, ist die Kontaktfläche der Transistoren mit einer Wärmeleitpaste versehen. Bei Ersatz eines Endtransistors ist die Wärmekontaktstelle wieder mit einer entsprechenden Wärmeleitpaste (z. B. Sial-Wärmeleitpaste Fa. Assmann) zu bestreichen. Achtung! Der Kollektor der Endtransistoren liegt am Kühlkörper! Vorsicht bei Messungen!

#### 2. MESSWERTE

Die angegebenen Meßwerte gelten für eine Netzspannung von 220 V 50 Hz ± 2% und für ein auf 220 V eingestelltes Gerät.

Die im Schaltbild angegebenen NF-Spannungswerte gelten für Vollaussteuerung (12,7 V an 4 Ohm) .

#### 2.1 Meßgeräte

NF-Spannung:

gemessen mit Röhrenvoltmeter 1 MOhm | 30 pF

(z. B. Grundig, RV 55, RV 56)

Gleichspannung:

gemessen mit Drehspul-Instrument Ri ≥ 25 KOhm/V Kl. 1,5

Netzspannung: gemessen mit Effektiv-Instrument Ri  $\geq$  2 KOhm/V Kl. 1,5

#### 3. STROMAUFNAHME

#### 3.1 Netz (Si 1)

Leerlauf : 35 mAeff.  $\pm$  20% Vollaussteurg.: (12,7 V an 4 Ohm) 490 mAeff.  $\pm$  20%  $\pm$  20% 3.2 Kollektor-Ruhestrom der Endstufe (Si 2) 18 mA  $=\pm 10^{\circ}/_{0}$  (bei symmetrierter Amplitude)

#### 4. AUSSTEUERUNG DES VERSTÄRKERS (Eingangsempfindlichkeit)

Ausgang der Endstufe mit Lastwiderstand 4 Ohm/40 Watt abschließen. Überwachung der Ausgangsspannung erfolgt parallel zum Lastwiderstand mit Röhrenvoltmeter und Sichtgerät.

Die Einspeisung des Testsignals (Meßfrequenz wenn nicht anders angegeben: 1000 Hz) erfolgt über eine der beiden Eingangsbuchsen Stift  $2\pm3$ .

Die zur Aussteuerung des Verstärkers (12,7 V an 4 Ohm) erforderliche Eingangsspannung beträgt bei offenem Pegelsteller max. 770 mV.

#### 4.1 Maximale Ausgangsleistung

UA ≥ 12,7 V UA ≥ 14 V UA ≥ 15 V bei Ausgangsanpassung 4 Ohm (40 Watt) bei Ausgangsanpassung 8 Ohm (24,5 Watt) bei Ausgangsanpassung 16 Ohm (14 Watt)

#### 5. EINSTELLUNG DES RUHESTROMES UND DER AMPLITUDENSYMMETRIE

Um der Endstufe die optimale Leistung entnehmen zu können, ist eine exakte Einstellung des Arbeitspunktes der Endtransistoren Voraussetzung. Nach einer Reparatur der Endstufe ist daher die Amplitudensymmetrie der Ausgangsspannung zu überprüfen bzw. neu einzustellen.

Folgender Einstellvorgang wird empfohlen:

#### 5.1 Einstellvorgang:

Aussteuerung des Verstärkers nach Abs. 4. Eingangsspannung langsam erhöhen, bis Kurve nach Oszillo-gramm Bild 3 sichtbar wird (Verstärker ist übersteuert). Die Abgramm BIId 3 sichtbar wird (verstarker ist übersteuert). Die Abstände (a) (b) an der oberen und unteren Amplitudenhälten müssen gleich sein. Verzerrung muß bei Übersteuerung (UA ≥ 12,7 V an 4 Ohm) an beiden Amplitudenhälften **gleichzeitig** einsetzen. Ist dies nicht der Fall, wird mit dem Trimmpotentiometer R 403 (Punkt (a) Bild 2) die Amplitude entsprechend symmetriert. Bei Geräten bis Serien-Nr. 380-10171 ist dieser Trimmer durch einen Festwiderstand von 15 KOhm ersetzt. Wird bei einem dieser Geräte die volle Nennleistung nicht mehr erreicht, (Toleranz des Festwiderstandes) ist dieser Festwiderstand durch ein Trimmpotentiometer (siehe Ersatzteilliste) zu ersetzen und die Einstellung des Arbeitspunktes nach Abs. 5.1 durchzuführen.

#### 6. F R E Q U E N Z G A N G (Bild 4)

Meßaufbau nach Abs. 4.

Messung erfolgt mit konstanter Eingangsspannung für alle Frequenzen. Die Eingangsspannung ist so einzustellen, daß die Ausgangsspannung bei 1000 Hz = 6 V ist. Dieser Spannungspegel ist Bezugspunkt (0 dB) für den gesamten Frequenzbereich.

#### 7. KLIRRFAKTOR

Gemessen bei Nennausgangsleistung (12,7 V an 4 Ohm) mit Klirrfaktormessbrücke

60 Hz  $K \le 10/0$ 1 KHz  $K \le 0.30/0$ 15 KHz  $K \le 0.50/0$ 

#### 8. FREMDSPANNUNGSABSTAND

Fremdspannung gemessen an Lastwiderstand 4 Ohm bei offenem Eingang UF  $\leq$  0,6 mV ( $\geq$  86 dB bezogen auf 12,7 V)

Achtung! Treten bei der Zusammenschaltung mit anderen Geräten Brummstörungen (infolge Brummschleifenbildung) auf, können diese durch Auftreten der Verbindung \* Br. 1 beseitigt werden (siehe \* Br. 1 im Schaltplan).

#### 9. ELEKTRONISCHER ÜBERLASTSCHUTZ

Zum Schutz der Endtransistoren gegen Überlastung ist neben der thermischen Sicherung Si 2 zusätzlich eine elektronische Strombegrenzungs-Schaltung eingebaut.

Mit zunehmender Belastung werden die Transistoren T 402, T 403 niederohmiger und damit erhalten die Treibertransistoren zunehmend sperrendes Basispotential. Eine Verringerung des Treiberstromes hat jedoch eine Verschiebung des Arbeitspunktes der Endtransistoren und damit eine entsprechende Beschneidung der Wechselstromamplitude zur Folge. Im Kurzschlußfall werden die Endtransistoren ganz gesperrt, sodaß die Ausgangsspannung = Null wird.

# Ersatzteilliste Liste of spare parts Liste des Pièces de Rechange

#### Hinweise zum Gebrauch der Ersatzteilliste

Die Pos.-Nr. und Kurzzeichen der Bauteile sind mit den Pos.-Nr. der Bilder 1, 2 bzw. mit den Kurzzeichen im Schaltplan identisch. Bauteile, die nicht mit einer Pos.-Nr. der Bilder 1, 2 versehen sind, werden in Teil 2 der Ersatzteilliste (unter ihrem Kurzzeichen im Schaltplan) aufgeführt.

Gepaarte Transistoren sind paarweise zu ersetzen oder unter Angabe des Farbcodes (Punkt: gelb, rot, blau usw.) von unserem Ersatzteildienst zu beziehen.

Bitte bei Ersatzteilbestellung Geräte-Nr. angeben!

#### Direction

Position numbers and symbols of components indicated hereon are identical with those of illustrations 1, 2 and those shown in circuit diagrams.

Components not referrenced with a position number in illustrations 1, 2 are listed with a symbol in the circuit diagram contained in section 2 of the list of spare parts.

Transistors matched in pairs should be replaced only in pairs or should be procured from our service department under indication of respective color code (point: yellow, red, blue, etc.).

Please quote serial number of your set when ordering spare parts.

### Indication

Les numéros de repérage et les symboles indiqués sont identiques avec les numéros des illustrations 1, 2 ou les symboles des schémas de montage.

Pièces de rechange quelles n'ont pas un numéro de référence des illustrations 1, 2, sont indiquées avec les symboles dans le schéma de circuit.

Les transistors accouplés sont de remplacer par paires (deux par deux) ou de commander de notre service après-vente avec l'indication de code de couleur (point: jaune, rouge, bleu, etc.).

Pour la commande des pièces de rechange donnez s'il vous plait le No. de l'appare.l.

Position Illustration Article		Sachnummer No. No.	Position Bild Benennung Position Illustration Article Position Illustration Article			Sachnummer No. No.
1 1	Frontplatte	3–0222.9	(T 406		× .	
2 1	Spannungswahlschalter	4-0108.9	409	1	Transistor	2 N 5037 gepaart
3 1	Sicherungshalter	19474	D400, 4	01 1	Diode	1 N 3754
u 3	Schraubkappe	19023	10	1	Kühlschelle	O 62901 B1
C1), (C2) 1	Elko 2500μF 70/80 V	EH 2500/70	11	2	Flanschsteckdose	Mab 5 S sw
4 1	Netzanschlußkabel o. Stecke		12	2	Baugruppe kpl.	84007.8
		L. 1,8 m	13	2	Potentiometer	10 KOhm lin (Ru) 490 K
5 1	Netztransformator	DCN 040	14	2	Si-Haltefeder	Nr. 18
6 1	Polklemme	Pki 10 A sw	(Gr 1)	2	Gleichrichter	B 60 C 600 Si
7 1	Polklemme	Pki 10 A rt	15	2	Befestigungsschelle	9525
3 1	Lötstützpunkt	KS2 0602	16	2	Kühlstern zu T 404, T 405	KK 501
9 1	Kühlkörper m. Nietmuttern	3-0188.9	10	4	Kullistelli Zu 1 404, 1 403	KK JUI



# Leistungs-Endstufe

# **LVE 045**

Ab Geräte-Nr. 380-10001

#### Teil 2

Bauteile der Baugruppe 84007.8 und Bauteile im Chassis, die nicht mit einer Pos.-Nr. oder einem Kurzzeichen der Bilder 1 und 2 versehen sind.

#### Section 2

Components of printed circuit 84007.8 and components of the chassis which are not referrenced to with a position number or a symbol in illustrations 1 and 2.


#### Section 2


Pièces de rechange de circuit imprimé 84007.8 et pièces de châssis quelles n'ont pas un numéro de référence ou un symbole dans les illustrations 1 et 2.


Pos. im Schaltplan Benennung Symbol in circuit diagram Article Ref. de schema de circuit Article		Sachnummer No. No.	Pos. im Schaltplan Benennung Symbol in circuit diagram Article Ref. de schema de circuit Article		Sachnummer No. No.	
Si 1 Si 2 Si 400 R 400 416, 419, 422, 424 R 403 ab Nr.	G-Schmelzeinsatz G-Schmelzeinsatz G-Schmelzeinsatz <b>Baugruppe 84007.8</b> Leiterplatte unbestückt Schichtwiderstand 0,5 W  Trimmpotentiometer	0,8 A/T DIN 41571 2 A/F DIN 41571 2 A/T DIN 41571 3 A/T DIN 41571 84004 22 Ohm 470 KOhm S 4	C 408 C 400 C 403 C 405 T 400 zu T 400 T 401	Kondensator 0,1µF/100 V Scheibenkondensator Scheibenkondensator Scheibenkondensator Transistor Transistorfassung Transistorfassung	MTK 1822-510/0 2200pF/500 V ± 10% 680pF/500 V ± 10% 100pF/500 V ± 10% BC 177 B 9-9377 BC 141 C 9-9813	
R 403 ab Nr. 380-10171 R 417, 418 R 420, 421 C 402 C 404, 407 C 406 C 401	Schichtwiderstand 1 W Draht-Widerstand  Elko 5µF/70 V Elko 25µF/70 V Elko 250µF/15 V Kondensator 0,47µF/100 V	100 Ohm S 6 DLAD 2 W 2 DIN 0,33 Ohm ±10% EK 5/70 EK 25/70 EK 250/15 MTK 1822-447/0	Zu T 401 T 402 T 403 zu T 402, 403 T 404 T 405 zu T 404, 405 D 402 404	Transistoriassung Transistor Transistor Transistor Transistor Transistor Transistor Transistor Transistor Diode	9–9613 BC 107 B gepaart BC 177 B gepaart 9–9377 40361 gepaart 40362 gepaart 103605 1 N 3754	

Änderungen vorbehalten! Right of alterations reserved!

Tous droits de modification réservés!

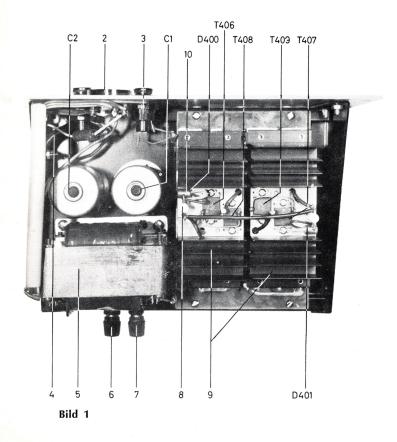

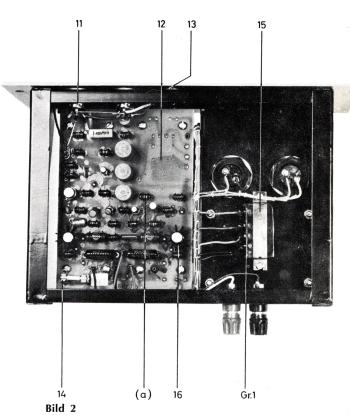

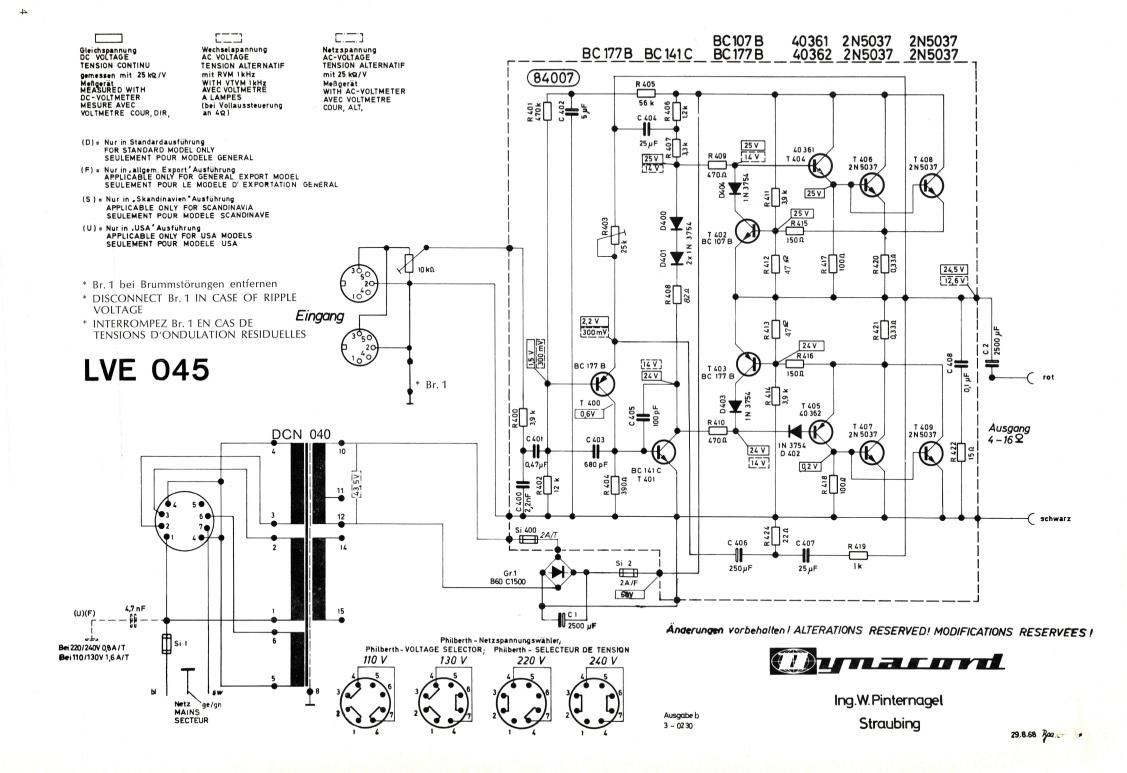






# Leistungs-Endstufe


# **LVE 045**


Ab Geräte-Nr. 380-10001

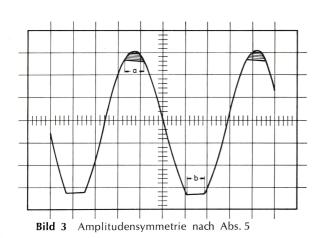

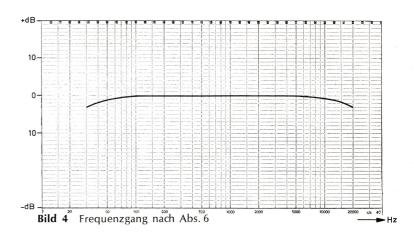

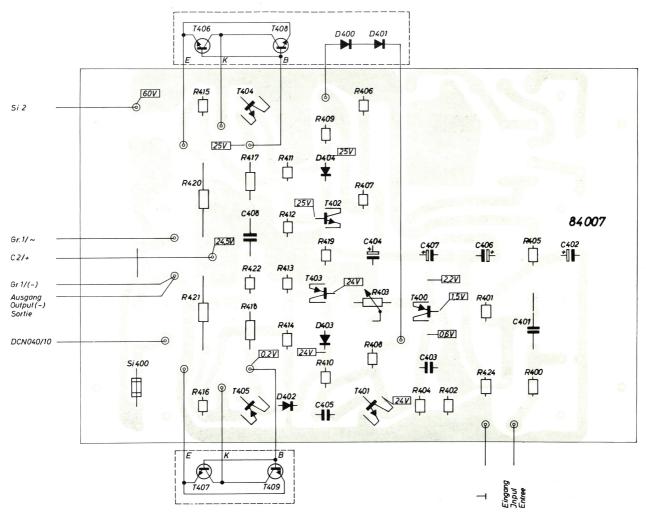

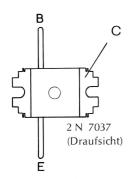

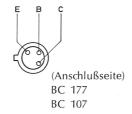



BC 141 40361 40362



1 N 3754

K = Kathode= Anode = Collector

E = Emitter

B = Basis

# bandecho.de | Tim Frodermann